

Prática de Eletrônica Digital 1 - (119466)

Turma E (Unb - Gama)

Relatório Experimento 1

Portas Lógicas

Agosto 20, 2016

Nome	Matrícula	Assinatura
Arthur Temporim	140016759	
Eduardo Nunes	140056149	

1 Pesquisa Bibliográfica

2 Projeto 1 Complemento de 1

2.1 Diagrama esquemático

2.2 Tabela Verdade

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	x
1	1	0	1
1	1	1	0

3 Projeto 2 Overflow

3.1 Diagrama esquemático

3.2 Tabela Verdade

4 Projeto 3 Somador/Subtrator

4.1 Diagrama esquemático

4.2 Tabela Verdade

5 Referências Bibliográficas